

## **Разработка схемы и программы в части сопряжения микропроцессора с элементами ввода информационного сигнала (АЦП)**

### **1. Сведения об АЦП**

АЦП – устройство, преобразующее входной аналоговый сигнал в дискретный код. В цифровой фильтрации сигналов АЦП необходимы. Согласно ТЗ нужно использовать ЦАП AD1674

AD1674 – многоцелевой 12 битный аналого-цифровой преобразователь, содержащий встроенные устройство выборки-хранения (УВХ), 10 В источник опорного напряжения (ИОН), буфер тактовых импульсов и выходной буфер с тремя состояниями для связи с микроконтроллером.

Устройство имеет следующие характеристики:

- Монолитный 12 битный 10 мс АЦП со схемой выборки
- Встроенное устройство выборки-хранения
- Цоколевка, соответствующая промышленному стандарту
- 8 и 16 битный микропроцессорный интерфейс
- Определенные и проверенные статические и динамические характеристики
- Униполярный и биполярный входы
- Диапазоны входного сигнала  $\pm 5$  В,  $\pm 10$  В, 0 В - 10 В и 0 В - 20 В
- Коммерческий, промышленный и военный температурные диапазоны
- MIL-STD-883 и SMD корпусные исполнения[1]

Функциональная схема показана на рисунке 1.

Расположение выводов показано на рисунке 2.

Цифровые выводы устройства:

- $A_0$  – При преобразовании отвечает за его битность. При чтении отвечает за зануление младших битов
- $CE$  – Включение устройства
- $CS$  – Выбор устройства. Активное состояние – 0

- [illegible]

Pin Number	Function
1	$V_{\text{LOGIC}}$
2	$12/\overline{8}$
3	$\overline{\text{CS}}$
4	$A_0$
5	$\text{R}/\overline{\text{C}}$
6	$\text{CE}$
7	$V_{\text{CC}}$
8	REF OUT
9	AGND
10	REF IN
11	$V_{\text{EE}}$
12	BIP OFF
13	$10V_{\text{IN}}$
14	$20V_{\text{IN}}$
28	STS
27	DB11(MSB)
26	DB10
25	DB9
24	DB8
23	DB7
22	DB6
21	DB5
20	DB4
19	DB3
18	DB2
17	DB1
16	DB0(LSB)
15	DGND

**AD1674**  
TOP VIEW  
(Not to Scale)

Рисунок 2 – Расположение выводов AD1674

Схема подключения АЦП в униполярном режиме показана на рисунке 3. Она понадобится нам при моделировании схемы.

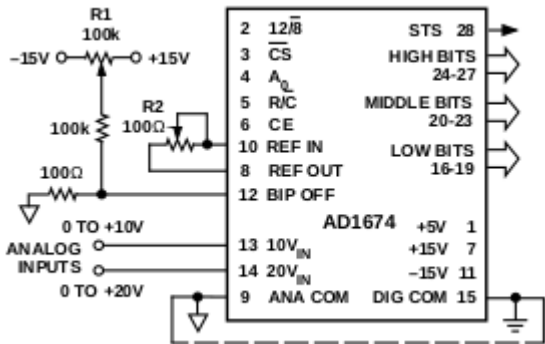


Рисунок 3 – Схема подключения АЦП в униполярном режиме

Таблица истинности для входов АЦП показана в таблице 1. Она нужна, чтобы лучше ориентироваться в режимах работы АЦП

Таблица 1 – Таблица истинности входов АЦП

CE	CS	R/C	12/8	A <sub>0</sub>	Операция
0	x	x	x	x	Ничего
x	1	x	x	x	Ничего
1	0	0	x	0	Начало 12-битного преобразования
1	0	0	x	1	Начало 8-битного преобразования
1	0	1	1	x	Считывание в 12-битном режиме
1	0	1	0	0	Считывание 8 старших битов, младшие в нуле
1	0	1	0	1	Считывание 4 битов по бокам, 4 бита по середине = 0

Так же, для того, чтобы понимать как происходит работа с АЦП, нужно иметь ввиду две временные диаграммы. Первая – состояние битов АЦП при преобразовании, показано на рисунке 4. Вторая – состояние битов при процессе считывания, показана на рисунке 5

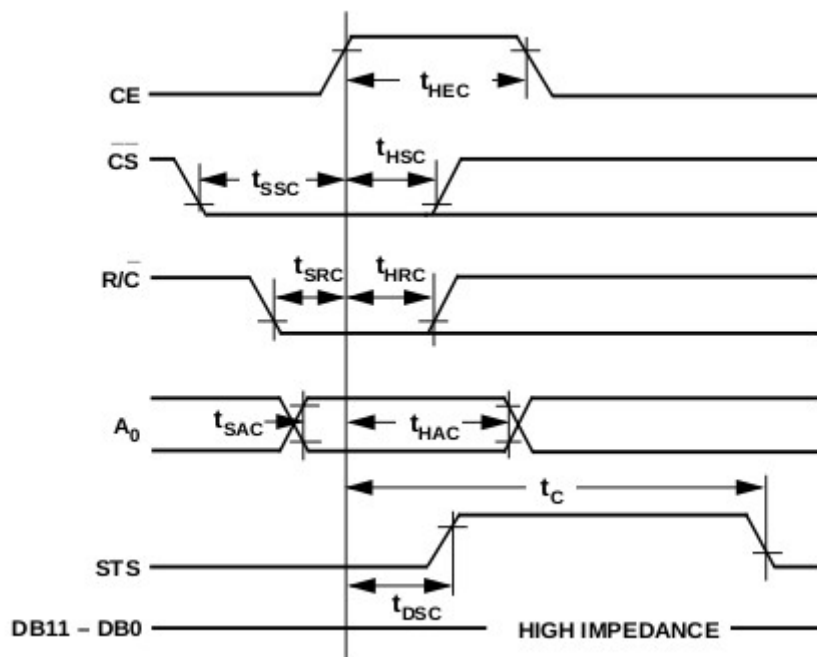


Рисунок 4 – Временная диаграмма преобразования

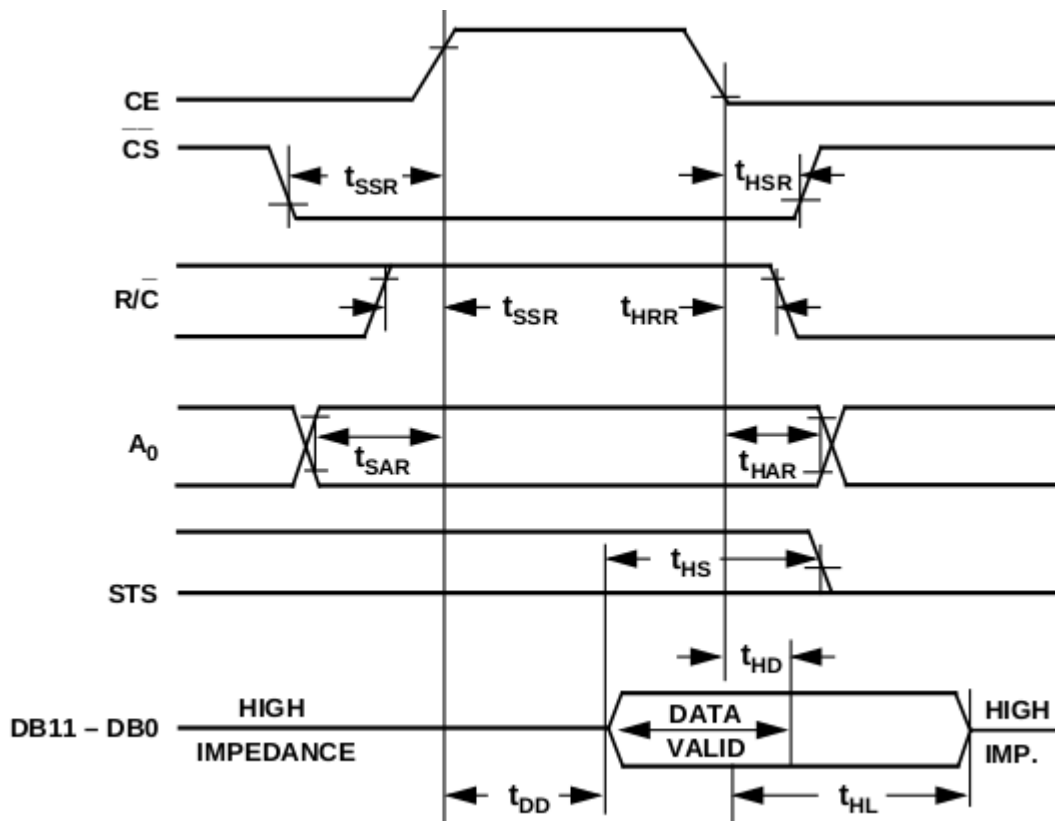


Рисунок 5 – Временная диаграмма считывания результатов преобразования.

## 2. Написание программы и моделирование работы АЦП

Начать стоит с построения схемы. Имея ввиду рисунок 3 результат сборки схемы в proteus показан на рисунке 6.

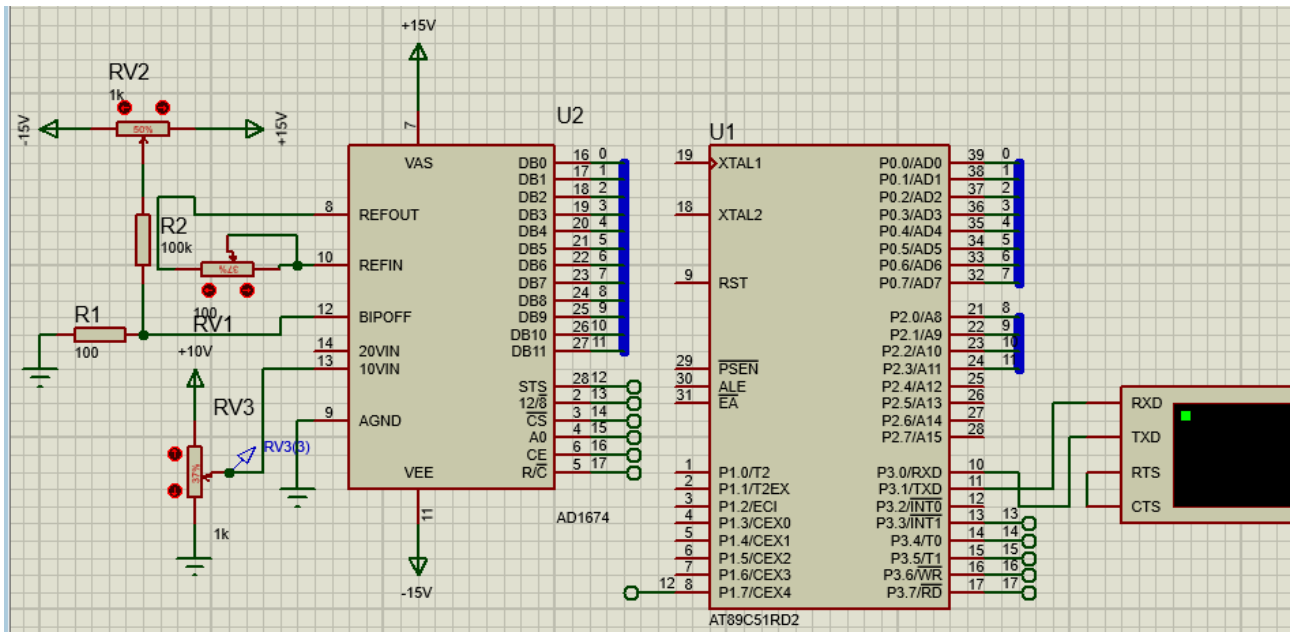


Рисунок 6 – Схема подключения AD1674 к AT89C51ED2

Теперь разберём программу. Будут рассмотрены только части кода связанные непосредственно с AD1674. Полный код программы приведён в приложении 1

Первым делом, определим режим работы АЦП. Для наибольшей точности будет использован 12 битный режим преобразования. При считывании будут передаваться все биты. Это задаётся следующей строчкой:

```
bit_12_8 = 1; CS = 0; A0 = 0; CE = 1;
```

Далее, нужно преобразовать сигнал и считать его. Это делается с помощью функции `ad1674_read`. Она показана ниже. Сначала мы обнуляем R/C бит, чтобы начать преобразование. Затем, ждём окончания преобразования, обнуления бита STS. Ну и наконец устанавливаем бит R/C и ждём один такт, чтобы считать результат преобразования. Наконец возвращаем результат преобразования из функции.

```
float ad1674_read(void){  
    R_C = 0;  
    while(STS==1);  
    R_C = 1; R_C = 1;
```

```

return P0 | ((P2 & 0xF) << 8);
}

```

Всё, на этом непосредственно работа с АЦП закончена. Далее мы преобразуем полученное значение в вольты и выводим с помощью uart. Результат показан на рисунках 7 и 8.

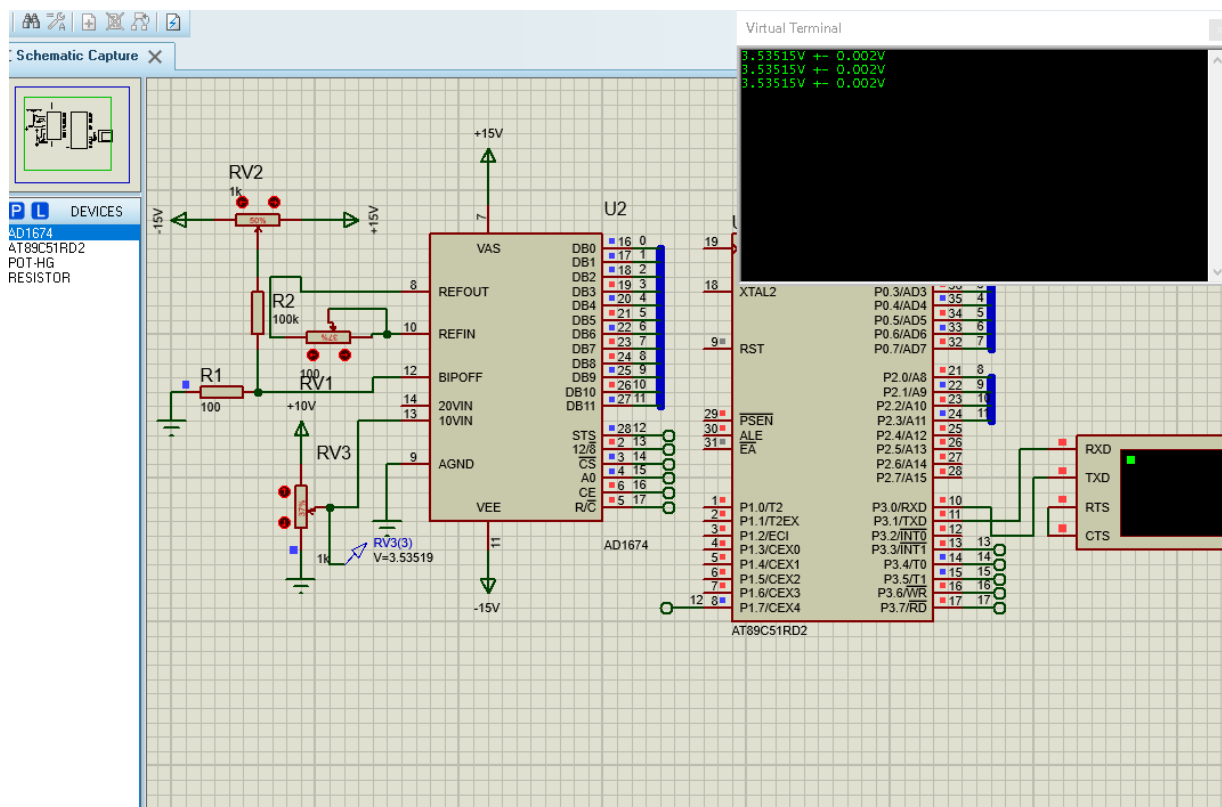


Рисунок 7 – Результат преобразования при напряжении на входе равном 3.53519 В

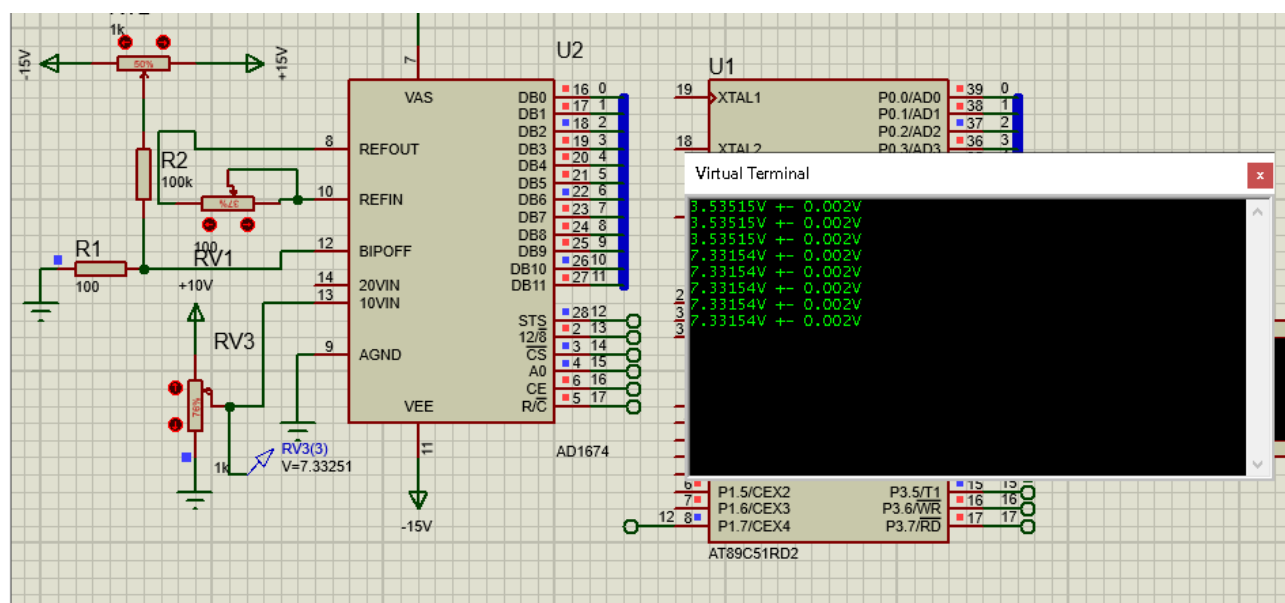


Рисунок 8 – Результат преобразования при 7.33251 на входе

Из полученных результатов видно, что значения поданные на вход АЦП и значение на выходе совпадают, учитывая погрешность в 0.002В

## Список источников

1. AD1674 Datasheet. Электронный ресурс

URL:<https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD1674.pdf> (Дата обращения 13.02.2021)

2. Последовательный порт микроконтроллера 8051. Электронный ресурс

URL:<https://digteh.ru/MCS51/PoslPort.php> (Дата обращения 13.02.2021)



## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

```
#include <at89c51xd2.h>
#include <stdio.h>

#define bit_12_8      P3_3
#define STS           P1_7
#define CS            P3_4
#define A0            P3_5
#define CE            P3_6
#define R_C           P3_7

void Delay(int nCount){
    while(nCount--);
}

void serial_init(void){
    SCON = 0x50;

    T2CON &= 0xF0;
    T2CON |= 0x30;
    TH2=0xFF;
    TL2=0xFD;
    RCAP2H=0xFF;
    RCAP2L=0xFD;
    TR2 = 1;
}

void serial_IT(char uart_data){
    SBUF = uart_data;
    while(TI==0);
    TI = 0;
}

float ad1674_read(void){
    R_C = 0;
    while(STS==1);
    R_C = 1; R_C = 1;
    return P0 | ((P2 & 0xF) << 8);
}

void String(char *str)
{
    int i;
    for(i = 0; str[i] != 0; i++){
```

```

        serial_IT(str[i]);
    }
}

void main (void)
{
    float adc_data;
    char adc_char_result[7];

    serial_init();
    bit_12_8 = 1; CS = 0; A0 = 0; CE = 1;

    while(1){
        adc_data = 10*(ad1674_read()/4096);
        sprintf(adc_char_result, "%f", adc_data);
        String(adc_char_result);
        String("V +- 0.002V\n\r");
        Delay(1000000);
    }
}

```